基于Proteus8.8的模拟调幅和二极管包络检波电路设计与仿真

大连理工大学开发区校区

内容概述

电路设计

仿真结 果 仿真作 业要求

电路设计

1. 参考资料


可使用Analog Devices公司的芯片AD633进行设计, 在ALLDATASHEETCN网站上可查找到芯片的PDF版的数

据参数手册,如下图:



"Analog Devices" 公司的图标

一种"AD633"芯片 的引脚图

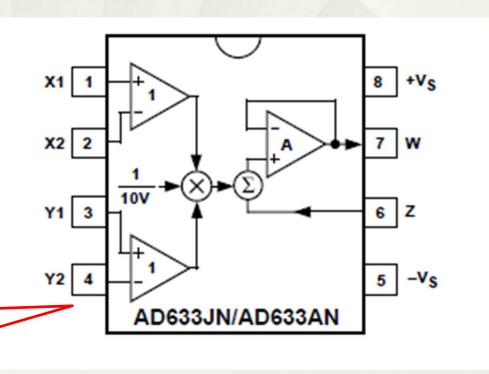

1. 参考资料(续)

为方便使用,已将AD633芯片的数据参数手册下载后命名为以下文件:


通信原理硬件及仿真实验之模拟乘法器AD633JN数据手册.pdf 可直接参阅。


1. 参考资料(续)

在Proteus8.8的元件库中也可以找到该芯片的仿真

模型,如下图:

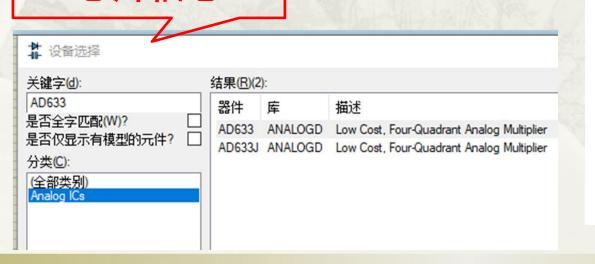Proteus8.8元件 库中的AD633 芯片信息 AD633的SPICE 仿真模型



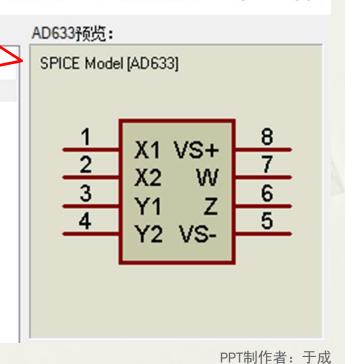

1. 参考资料(续)

由于在《数字电路与系统实验》课程中已经用过 Proteus8.8软件工具进行。因此,关于Proteus的基本使 用方法本课程不再介绍。如有遗忘,可参考下面的PPT 复习:

<u>PPT08-基于Proteus8.8的模拟电路设计入门(辅助课件,制作者</u> _<u>于成,只读打开).pptx</u>

在稍后的数字通信电路设计与仿真中也可以用到。

1. 参考资料(续)

在AD633芯片数据参考手册中找到模拟调幅AM电

路典型设计如下图:

Linear Amplitude Modulator


The AD633 can be used as a linear amplitude modulator with no external components. Figure 10 shows the circuit. The carrier and modulation inputs to the AD633 are multiplied to produce a double-sideband signal. The carrier signal is fed forward to the AD633's Z input where it is summed with the double-sideband signal to produce a double-sideband with carrier output

Figure 10. Linear Amplitude Modulator


关于线性AM电路 的说明

1. 参考资料(续)


包络检波电路,请参照《通信原理》教材第096页图5-13,如下:

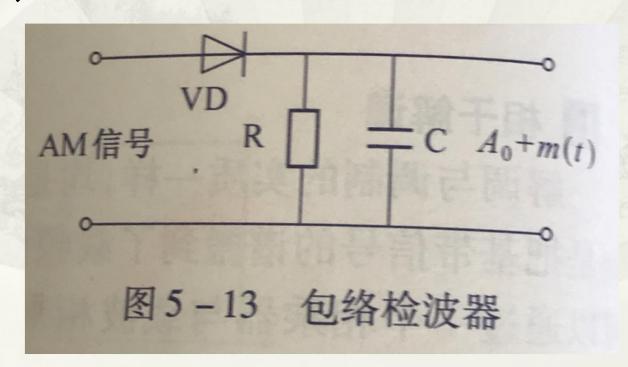

2. Proteus环境下完成电路设计各部分电路设计说明如下:

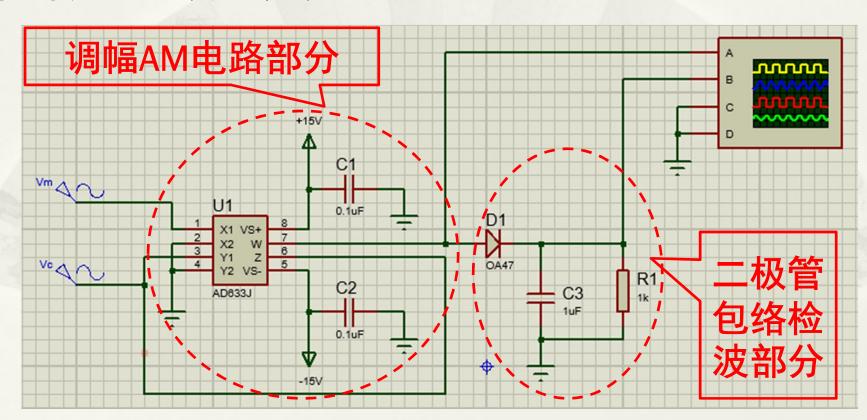


2. Proteus环境下完成电路设计(续)各部分电路设计说明如下:

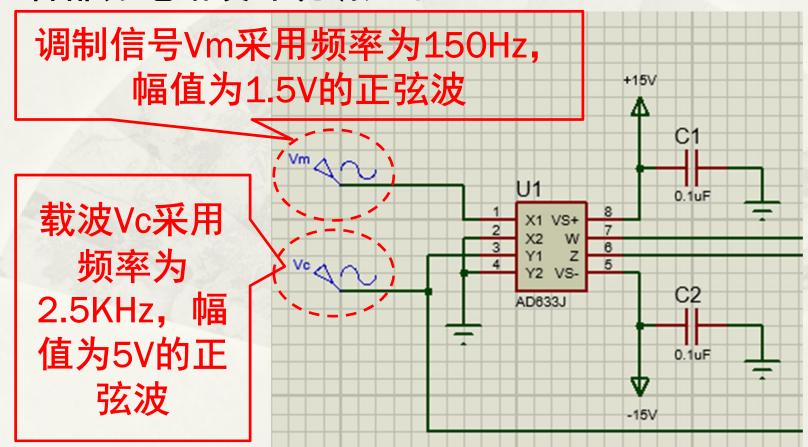

2. Proteus环境下完成电路设计(续)各部分电路设计说明如下:

用虚拟数字示 波器的通道A 测量二极管包 络检波电路的 输入AM波形

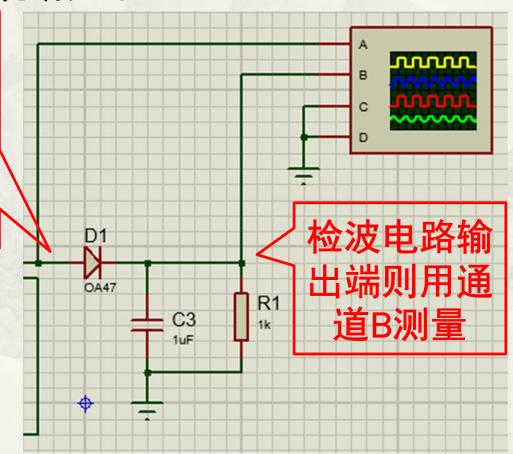


2. Proteus环境下完成电路设计(续)列出电路中所有元件如下表:

序号	在Proteus元件库中的关键字	说明		
1	AD633	Analog Devices公司模拟乘法器芯片		
2	CAP	普通无极性电容		
3	CAP-ELEC	具有极性的电解电容		
4	CAP-POL	具有极性的电解电容		
5	OA47	检波时通常要用的锗二极管		
6	RES	电阻		

仿真结果

1. 电路中C3为1uF时运行仿真得到的结果

请调节示波器得到如下波形:

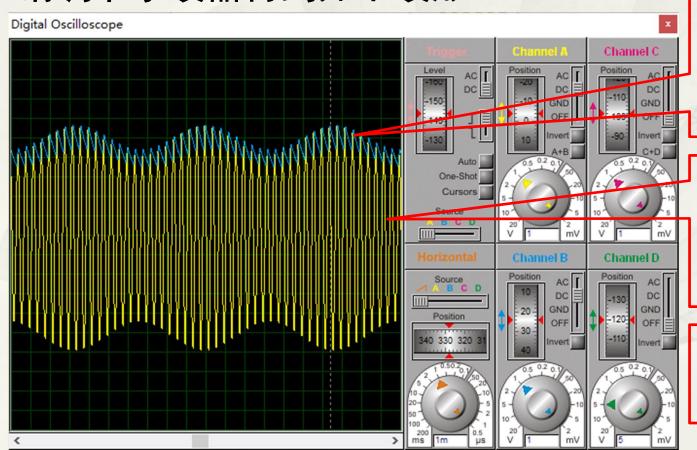

通道B的蓝 色波形为检 波后的包络


通道A的黄 色波形是 AM波形

试分析此种 情况原因

仿真结果 (续)

2. 电路中C3为10uF时运行仿真得到的结果

请调节示波器得到如下波形:

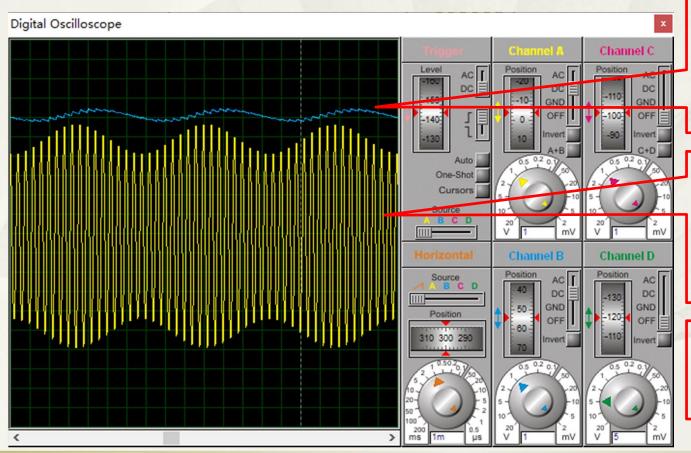

通道B的蓝 色波形为检 波后的结果


通道A的黄 色波形是 AM波形

试分析此种 情况原因

仿真结果 (续)

3. 电路中C3为0.1uF时运行仿真得到的结果

请调节示波器得到如下波形:

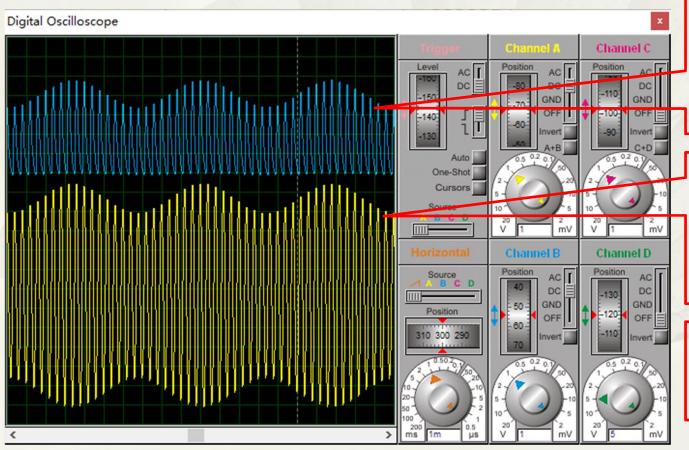

通道B的蓝 色波形为检 波后的结果

通道A的黄 色波形是 AM波形

试分析此种 情况原因

仿真作业要求

1. 仿真作业文件(夹)说明

(1)本次为第3次仿真作业(前两次为matlab仿真),由于任务较多,因此应建立如下形式的仿真作业文件夹:

SimEXP03_170x_201795xxx

其中: 170x为班级; 201795xxx为学号。

(2) 在Proteus环境下设计完成的电路原理图文件

要保存在此文件夹下,命名方式如下:

SimEXP03_170x_201795xxx.pdsprj

其中: 170x为班级; 201795xxx为学号。

1. 仿真作业文件(夹)说明(续)


(3) "pdsprj" 电路原理图文件图纸应规划成A4尺寸,纵向(Portrait)格式。可通过菜单命令"系统→设置纸张大小"实现,如下:

弹出"纸张尺寸配置" 对话框

自定义的"7in乘10in" 使图纸成为A4尺寸, "Portrait"模式

4	* 4E3	长尺 了	記置			?	×
	A4	0	10in	乘	7in		确定(0)
	A3	0	15in	乘	10in		取消(C)
	A2	0	21in	乘	15in		秋月巳)
	A1	\circ	32in	乘	21in		
	A0	\circ	44in	乘	32in		
: ک	自定义	◉	7in	乘	10in]>	

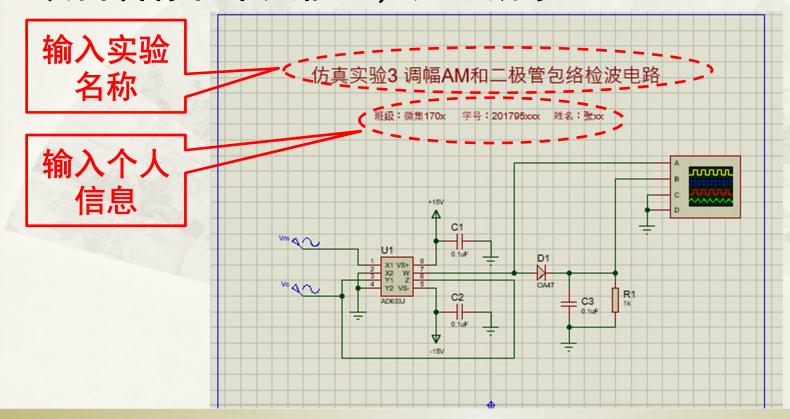1. 仿真作业文件(夹)说明(续) (4)在"pdsprj"电路原理图文件顶部输入实验 项目名称和个人信息,如下所示:




1. 仿真作业文件(夹)说明(续)

(5) 执行菜单命令"文件→打印设计图", 在弹

出的对话框中进行设置,如下图: "纵向Portrait" 的图纸方向 ₹ 打印设计图 应选中"适应到页面" 选项: 打印机与输出设备 打印机(P) Microsoft Print to PDF ☑是否彩色打印? (PORTPROMPT:) 使用Labcenter绘图驱动? 打印 比例(S): 图纸方向(0) 打印对象(P): ○ 1:1 (普通) 标记区域 〇 3:2 (建少33%) 当前图形 图纸 〇 2:1 (50%) 当前页 补偿因素: ○ 3:1 (66% 減少) ○全部页面 ○4:1(7%减少) 注意:这不是传统的缩放系数! 复件(C) ●适应到页面 X: 1 Y: 1 打印份数 ☑ 是否仅缩小到时适合 打印到文件(F)? 中间 D:\CircuitDesign\Proteus8Files\AD633Test\AD633 2.PRN 文件名(E) Advanced Options 确定(0) 取消(C) PPT制作者: 干成

1. 仿真作业文件(夹)说明(续) (6)打印后将电容C3为1uF时虚拟数字示波器的 截图也粘在PDF文件中保存如下图所示:

> 打印后将虚 拟数字示波 器的截图也 粘在PDF文 件中保存

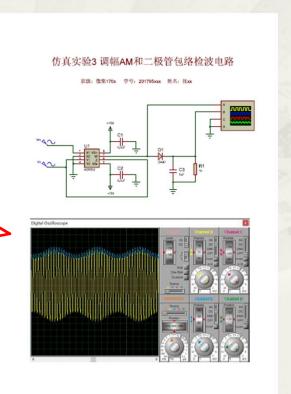

1. 仿真作业文件(夹)说明(续)

(7) 将PDF文件也命名为下面的格式:

SimEXP03_170x_201795xxx.pdf

其中: 170x为班级; 201795xxx为学号。

(8) 以上要求是为了了解大家利用Proteus软件工

具完成本PPT要求的实验内容的情况!

2. 仿真作业3的实验报告

完成了本PPT的操作要求后,可在此基础上继续发挥,进行更深入研究。将本PPT的实验和深入研究的结果总结写入实验报告。实验报告模板如下:

微电子专业通信原理仿真实验报告模板文件.docx

完成实验报告后,将其打印成PDF文件并命名为:

<u>仿真实验03_班级_学号_姓名.pdf</u>

然后, 等候提交作业的通知。

最后提醒:

请勿互相抄袭。按规定互相抄袭时。被抄者和抄袭者均记零分!